

MICRO STERÉO
POUR
MAGNETOHONE
NUMERIQUE

j'ai un magnétophone numérique mp3 de marque IRIVER .

Ce petit appareil
était le
concurrent direct
à l' IPOD apple.

Avec des
caractéristiques
intéressante


Il me manquait
quelque chose
pour la prise de
son



Il y avait bien le
micro intégré mais mauvais son pas terrible

Donc j'ai eu l'idée d'un accessoire de prise de son et pas cher

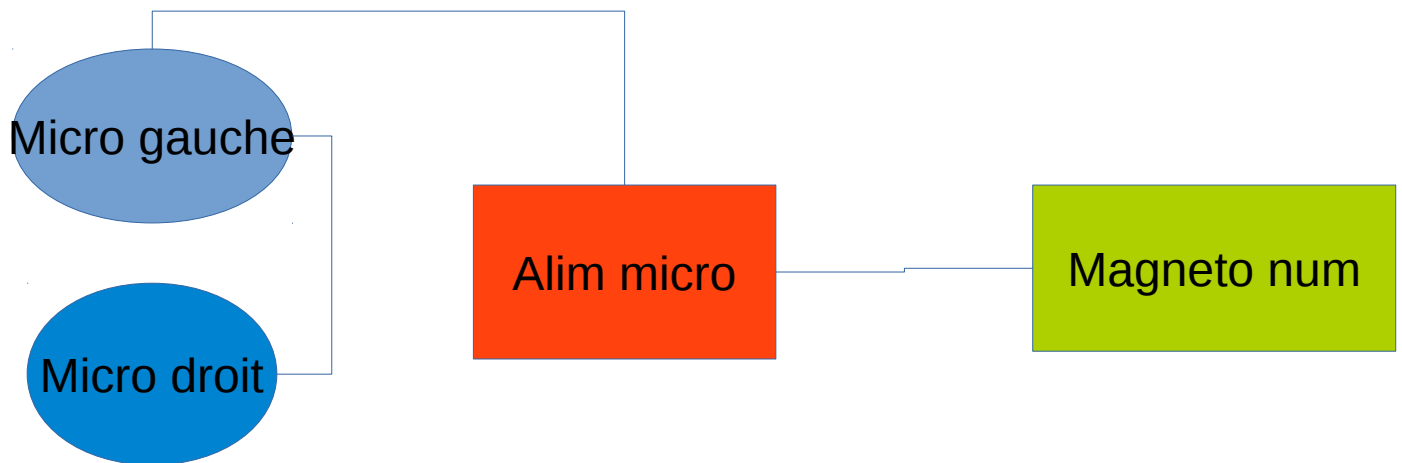
Un micro stéréo externe avec des pièces récupéré



Schémas de principe

Choix de l'aimantation : pile

Choix des micros :
Micros électrets*

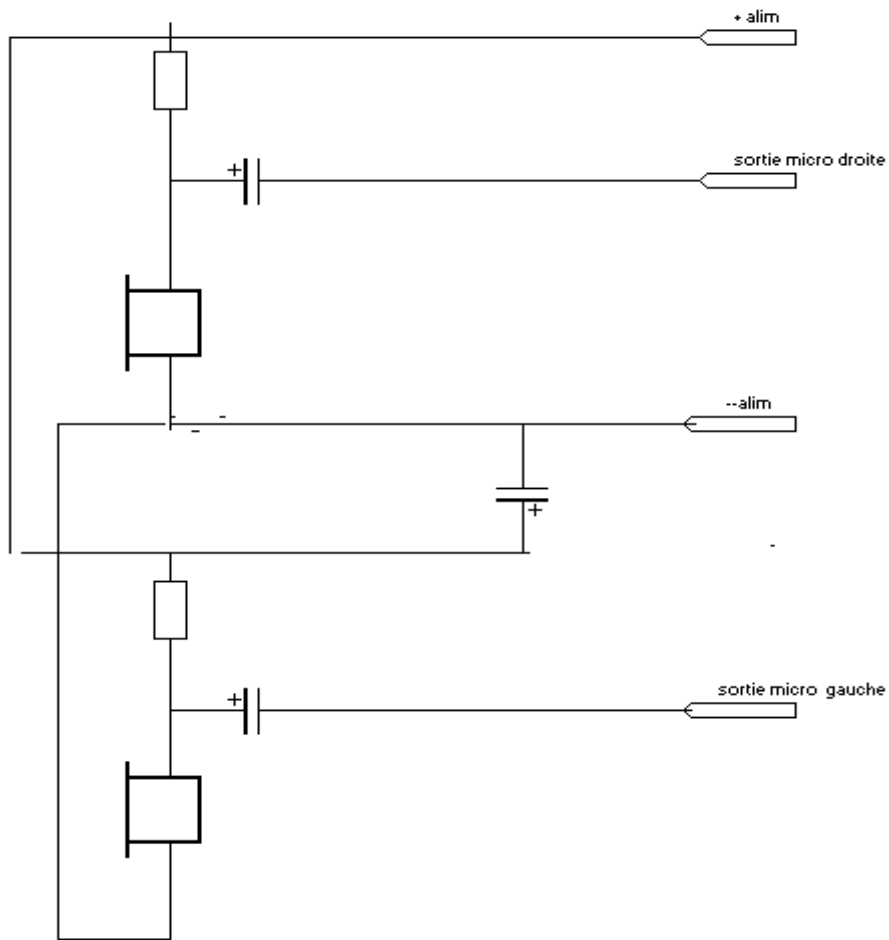

cablage de la prise micro



Photos du montage

